

《数字电路与数字系统实验》实验报告

第 6 次实验： 计数器和时钟

姓名： 张逸凯

学号： 171840708

院系： 物理 学院

邮箱：

电话：


实验时间： 2019 年 4 月 17 日

○. 预习部分

基本定义

 1. 加法计数器

利用触发器可以构成简单的计数器。图 5-1 是由 3 个上升沿触发的 D 触发器组成的 3 位二进制异步加法计数器，即在每个 Clock 的上升沿，计数器输出 $O_2O_1O_0$ 加 1。



2. 减法计数器

利用 D 触发器同样可以构成减法计数器，图 5-3 是由 3 个上升沿触发的 D 触发器组成的 3 位二进制异步减法计数器

图 5-4 是此 3 位二进制异步减法计数器的状态转移图。

 


图 5-2: 3 位二进制加法计数器状态图

 


图 5-3: 3 位二进制异步减法计数器

带使能端的 3 位二进制加法计数器代码也很好理解，注意非阻塞语句的使用

表 5-1: 3 位二进制带使能端的加法计数器代码

```

1 module vminus3(clk,en,out_q);
2     input  clk;
3     input  en;
4     output reg [2:0] out_q;
5
6     always @ (posedge clk)
7         if (en)    out_q <= out_q -1;
8         else      out_q <= 0;
9 endmodule

```

开发板上的时钟信号:

DE-10 Standard 开发板为 Cyclone V SOC FPGA 提供了四个频率为 50MHz 的外部输入时钟，这些时钟均可供用户使用。另外还给开放平台上的 HPS 提供了一个 25MHz 的时钟，如图 5-6 所示。

后面实验要注意引脚分配问题：掏出手册！

思考题：

表 5-2: 1 秒时钟生成代码

```


1  always @(posedge clk)
2      if(count_clk==25000000)
3      begin
4          count_clk <=0;
5          clk_1s <= ~clk_1s;
6      end
7      else
8          count_clk <= count_clk+1;

```

思考题:

请阅读、理解此段代码，并请思考为了能满足计数到 25000000 的要求，变量“count_clk”的宽度如何设定？

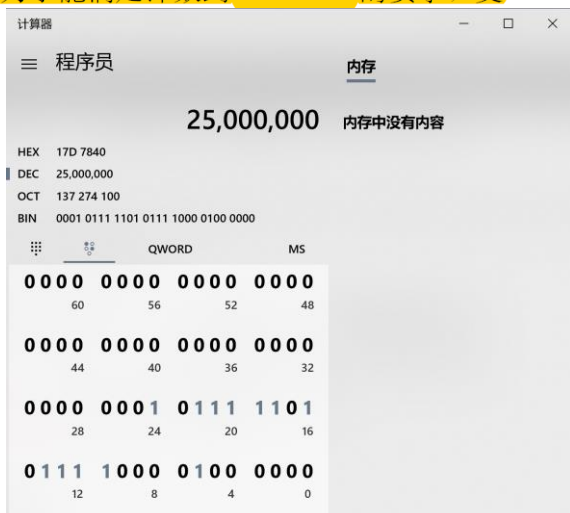通过计算器我们可以发现 25,000,000 需要 25 来存，这里 count_clk 的宽度应该就是表成二进制数的时候的长度？为了避免溢出，count_clk 必须是 25 位的。



开始实验部分

○. 实验目的

1. 复习计数器的工作原理。
2. 通过介绍几种简单计数器的工作过程和设计方法、以及开发板系统时钟的使用，学习计数器的设计和定时器的工作原理。
3. 学习FPGA开发平台上时钟源的使用，并结合计数器的设计方法学习定时器的设计。
4. 在开发板上实现一个计时器，在七段数码管上直接以十进制显示。

一. 实验原理（知识背景，结合理论课总结）


● 基本定义：

先设计一个分频器 注意 PDF 里的代码提示：

利用开发板上的频率为 50MHz 的时钟，请先设计一个分频器，其输入为 50MHz 的时钟，输出为一个频率为 1Hz，周期为 1 秒的时钟信号。再用这个新这个有了 PPT 的提示，不难实现：

```
15 always @ (posedge clk)
16 begin
17     if(count_clk == 25000000)
18     begin
19         count_clk = 0;
20         clk_1s = ~clk_1s;
21     end
22     else
23         count_clk = count_clk + 1;
24 end
```

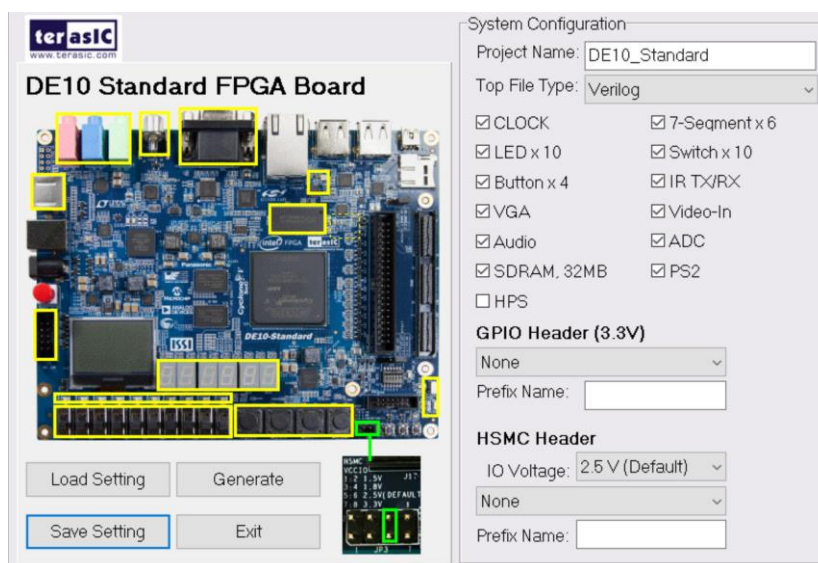本次实验用了 System Builder，引脚分配全自动(滑稽)，希望不要出什么岔子..



计数器相关：

计数器是数字系统中用的较多的基本逻辑器件，它的基本功能是统计时钟脉冲的个数，即实现计数操作，它也可用于分频、定时、产生节拍脉冲和脉冲序列等。本次实验是利用 FPGA 开发板上提供的外部输入时钟，形成一个自己的周期一定的时钟，再利用这个时钟来进行接下来的实验。

二． 实验设备环境

硬件器材：FPGA 开发板。

软件平台：Qaurtus 开发平台。

三. 实验步骤 / 过程 (设计思路、设计代码、测试代码、仿真结果和硬件实现等的截图代码等)

➤ 设计思路:

基于PPT 例子 (和查找资料)

```
1 module Timer(clk, en, stop, clear, endone, seg0, seg1);
2     input clk;
3     input en;
4     input stop;
5     input clear;
6     output reg endone;
7     output reg [6:0] seg0;
8     output reg [6:0] seg1;
9     reg [3:0] h = 0;
10    reg [3:0] l = 0;
11    reg [6:0] counter = 0;
12    reg clk_1s = 0;
13    reg [24:0] count_clk = 0;
14
15    always @ (posedge clk)
16    begin
17        if(count_clk == 25000000)
18        begin
19            count_clk = 0;
20            clk_1s = ~clk_1s;
21        end
22        else
23            count_clk = count_clk + 1;
24    end
25
26    always @ (posedge clk_1s)
27    begin
28        if (en)
29        begin
30            endone = 0;
31            if (clear)
32            begin
33                counter = 0;
34                l = 0;
35                h = 0;
36            end
37
38            else if (stop)
39            begin
40                counter = counter;
41                l = l;
42                h = h;
```

```

42         " - ",
43     end
44
45     else
46     begin
47         if (counter > 98)
48         begin
49             endone = counter % 2;
50             counter = counter + 1;
51         end
52     else
53     begin
54         counter = counter + 1;
55     end
56
57     if (counter < 100)
58     begin
59         l = counter % 10;
60         h = ((counter - counter % 10) / 10);
61     end
62     else
63     begin
64         l = 1;
65         h = h;
66     end
67     end
68
69     case(h)
70     case(1)
71     end
72
73     else if (!en)
74     begin
75         counter = 0;
76         l = 0;
77         h = 0;
78         seg0 = 7'b1000000;
79         seg1 = 7'b1000000;
80     end
81 end
82 endmodule

```

设计思路：

先将 clk 接到 FPGA 提供的 50MHz 外部输入时钟，所以 clk_1s 每隔 0.5s 就会变化一次，所以 clk_1s 的变化周期是一秒钟，利用这个思想也可以实现其它类似的定时器了。

我们可以设置一个变量，每当这个一秒的时钟来临一次以后就将这个变量加一，再将计数器的值显示到七段管上，即可完成 99 计数器的设计了。

需要暂停就是冻结当前时刻，这个很简单不要变就可以了：

```
else if (stop)
begin
    counter = counter;
    l = l;
    h = h;
end
```

当 count 大于 98 的时候我们设置一个输出，作为 LED 随着时钟信号闪烁就

可以了，其他时候：

```
if (counter < 100)
begin
    l = counter % 10;
    h = ((counter - counter % 10) / 10);
end
else
begin
    l = l;
    h = h;
end
```

把每一位取出来，然后在七段数码管上输出就可以了，代码隐藏部分是七



段数码管的简单输出。

激励代码：


```
// assign statements (if any)
Timer i1 (
// port map - connection between master ports and signals/registers
    .clear(clear),
    .clk(clk),
    .en(en),
    .endone(endone),
    .seg0(seg0),
    .seg1(seg1),
    .stop(stop)
);
initial
begin
    en = 1; clk = 0; clear = 0; stop = 0; #20;
    en = 1;      clear = 0; stop = 1; #20;
    en = 1;      clear = 1; stop = 0; #20;
    en = 0;      clear = 0; stop = 0; #20;
end
always
begin
    #1 clk = ~clk;
end
endmodule
```

因为我为了避免激励代码出现 Bug，所以都是每次测一个 if 之后就删改了，这是后来还原出来的。

ModelSim 仿真波形：

  


这是第一次测的，显然太密了不好调：

 

很容易迷失在刚开始还没赋值的那个 if 里面。


所以这里有一个小技巧，先不用 25,000,000，改小一点，写入开发板的时候再改大。

下面具体看一下：

 


这一小段是 stop 的状态，在时钟有效时，计数器依然没有计数，所以计数器是停下来了。


➤ 开发板实现

 

计时中...

 

计时完成 LED 灯闪烁

 

四． 实验中遇到的问题及解决方案（请具体的描述问题和解决方法）

- a) 连接模块端口的中间变量使用了 `reg` 类型，使编译出错，解决方案：改用 `wire` 类型，而不应该是 `reg` 类型。
- b) 第一次使用模块实例化，出现了一些技术性的 `bug`，解决方案：查找相关资料，一步一步解决问题。
- c) `always @ (posedge clk or negedge clr_n)` 报错，解决方案：在 `always` 里面首先 `if(!clr_n)`，如此，便不会报这个错误了。

五． 实验得到的启示（积极思考）

在代码量有一定的增大的时候，写代码之前一定要先进行提前规划，将整体框架先想好了，再开始写代码，这样效率会高很多，最关键的是不容易出错。

同时在出现小错误的情况下，要慢慢查找，不能急，这样反而能很快的定位出错位置。注意测试代码也会有 `bug`...

面对自己陌生的知识以及实验过程，不要急于动手操作，着急只会使实验变得更加复杂，应该好好查阅资料，了解大概的框架之后，再动手去实验。

六． 意见和建议等

这次都挺好的，实现的东西也很有意思！哈哈感觉不错。