

《数字电路与数字系统实验》实验报告

第 3 次实验: 4-2 编码器及 8-3 优先编码器的实现

姓名: 张逸凯

学号: 171840708

院系: 物理 学院

邮箱: _____

电话: _____

实验时间: 2019 年 3 月 18 日

O. 预习部分

可以采用硬件描述语言来实现 2-4 译码器电路。表 2-1 是一个带有使能端的 2-4 译码器的代码：

表 2-1: 2-4 译码器代码

```
module decode24(x,en,y);
    input  [1:0] x;
    input  en;
    output reg [3:0]y;

    always @(x or en)
        if (en)
            begin
                case (x)
                    2'd0 : y = 4'b0001;
                    2'd1 : y = 4'b0010;
                    2'd2 : y = 4'b0100;
                    2'd3 : y = 4'b1000;
                endcase
            end
        else y = 4'b0000;

endmodule
```

表 2-2: 2-4 译码器测试代码

```
`timescale 10 ns/ 1 ps
module test_decode24();
    reg  [1:0] x;
    reg  en;
    wire [3:0]y;
    decode24  il (
        . x (x),
        . en (en),
        .y(y) );

    initial
    begin
        en = 1'b0; x = 2'b00; #10;
                x = 2'b01; #10;
                x = 2'b10; #10;
                x = 2'b11; #10;
        en = 1'b1; x = 2'b00; #10;
                x = 2'b01; #10;
                x = 2'b10; #10;
                x = 2'b11; #10;

    end
endmodule
```

通过预习了解了 for 循环语句可以用来实现译码器，但译码器具体的实现方式还得视情况而定，比如 2, 4 译码器可以用 case 语句来实现，而 3, 8

或者 4, 16 等更高级的译码器用 case 语句显得繁琐, 所以利用 for 循环此时可以比较简洁. 在别人的博客里有这样一种说法:”硬件设计和软件编程不同, 在 C 语言里 if...else 和 for 循环满天飞, 可以说用这两个语句打天下都是不成问题的, 但是 HDL 设计中这是万万不可的”, 以后还是要多留心注意.


预习了后半部分后发现编码器也可以用 case 语句和 for 循环两种格式来实现, 普通编码器用 for 循环实现的时候要加一个整型变量用于计数有多少个 1 (用一个变量 flag 标记第一个 1 出现的位置), 如果超过 1 个或者 0 个 1, 那么此时输出编码为 zzzzz, 否则正常编码. 此时用 case 语句代码量会大一些, 但是思路更清晰. 但是在编写优先编码器的时候使用 for 循环语句是比较方便的, 从左到右找到第一个 1 后就可以直接编码了. 就是优先级有差异的原因.

➤ 预习部分之 4-2 编码器

4-2 编码器即为 4 位输入 2 位输出的编码器, 它的输入信号是 x0、x1、x2 和 x3, 输出是 y0 和 y1。我们采用独热码, 每次输入中只有一位为 1, 对于有两位或者两位以上为 1 的情况, 则将输出置为高阻态。

4-2 编码器 PDF 中的代码已经基本给出了 8-3 优先编码器的一种结构了, 这样的代码还是很简洁漂亮的. 设计代码和激励代码都是用 PDF 中的(但是在测试代码中直接把 x 的值赋上而不是通过 s).

4-2 编码器仿真波形:

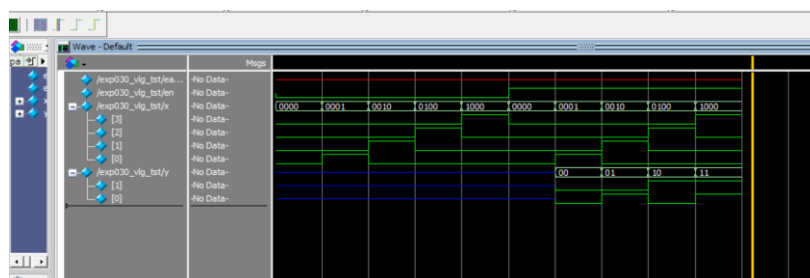

4-2 编码器引脚分配:

▼ Highlight

AK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Named: * Edit: PIN_Y27

Node Name	Direction	Location	O Ban	EF Grc	Sta
en	Input	PIN_AA30	5B	B...0	2.5.
x[3]	Input	PIN_AC30	5B	B...0	2.5.
x[2]	Input	PIN_AB28	5B	B...0	2.5.
x[1]	Input	PIN_Y27	5B	B...0	2.5.
x[0]	Input	PIN_AB30	5B	B...0	2.5.
y[1]	Output	PIN_AB23	5A	B...0	2.5.
y[0]	Output	PIN_AA24	5A	B...0	2.5.
<<new node>>					

具体的实现图像忘记拍照了呜呜呜，但是助教哥检查过了的

下面开始 8-3 优先编码器

一. 实验目的

预习译码器、编码器以及优先编码器的实现原理并且掌握这几种器件的设计方法，学会用 verilog 语言设计这三种器件。学会利用 FPGA 开发板上的七段显示管来显示数字。

二. 实验原理（ 知识背景，结合理论课总结 ）

➤ 基本定义：

译码器：

译码器是将某一输入信息转换为某一特定输出的逻辑电路，通常是多路输入/输出电路，每个输入编码产生唯一的一个不同于其他的输出编码。

常用的二进制译码器是一个 n 路输入和 $2n$ 路输出的逻辑电路。在 $2n$ 路

输出信号中，只有一条输出信号有效。 译码器有一个使能信号 E_n ，当 $E_n=0$ 时，无论输入为什么，译码器没有任何有效值输出；当 $E_n=1$ 时，输入的值决定了输出信号的值。

编码器:


编码器是一种与译码器功能相反的逻辑电路，编码器的输出编码比其输入编码位数少。 常用的二进制编码器把来自于 $2n$ 条输入线的信息编码转换成 n 位二进制码。 二进制编码器每次输入的 $2n$ 位信号中只能有一位为 1，其余均为 0，编码器的输出端为一个二进制数，用来指示对应的哪一个位输入为 1。

七段显示器采用七段译码，一般情况下，其输入为 4 位的 BCD 码，输出为 7 位的编码，用于驱动七段显示器的不同位，以显示出不同的数字。

4-2 编码器真值表:

x_3	x_2	x_1	x_0	y_1	y_0
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	1

号排定的优先顺序, 只对同时输入的几个信号中优先权最高的一个进

 

上图为 8-3 优先编码器的电路实现图.

对应的真值表: (Excel 输入, 累死了)

[illegible]

行编码的器件, 其中 17 优先级最高, 然后 16...

三. 实验设备环境

硬件器材：FPGA 开发板.

软件平台：Qaurtus 开发平台.

四.实验步骤 / 过程（设计思路、设计代码、测试代码、仿真结果和硬件实现等的截图代码等）

➤ 设计思路:

基于PPT 例子

表 2-6为该 4-2 编码器的测试代码。

表 2-6: 4-2 编码器测试代码

```
1 module test_encode4_2();
2     reg en;
3     reg [3:0] s;
4     wire [1:0] y;
5
6     encode42 t1(
7         .en(en),
8         .x(s),
9         .y(y));
10    initial
11    begin
12        en=1'b0;  s =4'b0000; #10;
13                  s =4'b0001; #10;
14                  s =4'b0010; #10;
15                  s =4'b0100; #10;
16                  s =4'b1000; #10;
17        en=1'b1;  s =4'b0000; #10;
18                  s =4'b0001; #10;
19                  s =4'b0010; #10;
20                  s =4'b0100; #10;
21                  s =4'b1000; #10;
22    end
23 endmodule
```

模仿 PDF 给出的例子写出代码，同样的利用 for 循环就很容易找到优先级了，但是注意要添加一个一位的输出，当输入的 8 位二进制值有效时输出为 1，当输入的 8 位 2 进制数全 0 时输出为 0.

至于在七段数码管上显示，在代码中使用一个 case 语句就可以显示数字了。见下面代码展示：

✚ 设计代码:



```
1 module exp03(x, en, y, flag, seg);
2     input [7:0] x;
3     input en;
4     output reg[2:0] y;
5     output reg flag;
6     output reg [6:0] seg;
7     integer i;
8     always @ (x or en)
9     begin
10         if(x == 0) flag = 0;
11         else flag = 1;
12
13         if(en) begin
14             y = 0;
15             for(i = 0; i <= 7; i = i + 1)
16                 if(x[i]==1) y = i;
17         end
18         else y = 0;
19         case(y)
20             0: seg=7'b1000000;
21             1: seg=7'b1111001;
22             2: seg=7'b0100100;
23             3: seg=7'b0110000;
24             4: seg=7'b0011001;
25             5: seg=7'b0010010;
26             6: seg=7'b0000010;
27             7: seg=7'b1111000;
28         endcase
29     end
30 endmodule
31
```



图1 设计代码

激励代码:

```
29 // constants
30 // general purpose registers
31 reg eachvec;
32 // test vector input registers
33 reg en;
34 reg [7:0] x;
35 // wires
36 wire flag;
37 wire [6:0] seg;
38 wire [2:0] y;
39
40 // assign statements (if any)
41 exp03 i1 (
42 // port map - connection between master ports and signals
43 .en(en),
44 .flag(flag),
45 .seg(seg),
46 .x(x),
47 .y(y)
48 );
49 initial
50 begin
51 // code that executes only once
52 // insert code here --> begin
53     en=1'b0; x=8'b00000000;#10;
54             x=8'b11111111;#10;
55             x=8'b01111111;#10;
56             x=8'b00111111;#10;
57             x=8'b00011111;#10;
58             x=8'b00001111;#10;
59             x=8'b00000111;#10;
60             x=8'b00000011;#10;
61             x=8'b00000001;#10;
62     en=1'b1; x=8'b00000000;#10;
63             x=8'b11111111;#10;
64             x=8'b01111111;#10;
65             x=8'b00111111;#10;
66             x=8'b00011111;#10;
67             x=8'b00001111;#10;
68             x=8'b00000111;#10;
69             x=8'b00000011;#10;
70             x=8'b00000001;#10;
71 end
72 endmodule
73
```


➤ 开发板实现

  

  

五.实验中遇到的问题及解决方案（请具体的描述问题和解决方法）

4-2 编码器 PDF 里面的代码是错的(orz), 虽然是很小的错误:

```
10     initial
11     begin
12         en=1'b0; s =4'b0000; #10;
13                 s =4'b0001; #10;
14                 s =4'b0010; #10;
15                 s =4'b0100; #10;
16                 s =4'b1000; #10;
17         en=1'b1; s =4'b0000; #10;
18                 s =4'b0001; #10;
19                 s =4'b0010; #10;
20                 s =4'b0100; #10;
21                 s =4'b1000; #10;
22     end
23 endmodule
```

这里的 `s` 未定义, 估计是手误? 直接 `x` 上就好了呀为什么要把 `s` 赋给 `x` 再多来一遍? 仿真的时候就出现了 `undefined` 的错误. 直接把 `s` 改成 `x` 就可以了.

实验的时候开始没有将 `flag` 表示为 `reg` 型变量, 后来经过错误提示才发现因为 `flag` 在 `always` 语句中有赋值, 所以必须要声明为 `reg` 型变量.

六.实验得到的启示（积极思考）

在 <https://blog.csdn.net/hanghang121/article/details/23449467> 这样的网站中提到了 `casez` 和 `casex`, 查找资料学习这两个东西:

- 在 `casez` 语句中, 如果分支表达式某些位的值为高阻 `z`, 那么对这些位的比较就会忽略, 不予考虑, 而只关注其他位的比较结果.
- 在 `casex` 语句中, 则把这种处理方式进一步扩展到对 `x` 的处理, 即如果比较双方有一方的某些位的值是 `z` 或 `x`, 那么这些位的比较就不予考虑.
- 同时还要注意在 `casez` 和 `casex` 语句中如果同时找到了两个匹配的选择, 那么要以第一个为准. 这就相当于是优先编码器了.

简单写一下如何用 **case** 实现优先编码器:

```
If(en)
  casex(x)
    8'b1??????? : begin y=3'b111; seg=7'b1111000; end
    8'b01??????? : begin y=3'b110; seg=7'b0000010; end
    8'b001?????? : begin y=3'b101; seg=7'b0010010; end
    8'b0001????? : begin y=3'b100; seg=7'b0011001; end
    8'b00001??? : begin y=3'b011; seg=7'b0110000; end
    8'b000001?? : begin y=3'b010; seg=7'b0100100; end
    8'b0000001? : begin y=3'b001; seg=7'b1111001; end
    8'b00000001 : begin y=3'b000; seg=7'b1000000; end
    default: begin y=3'b000; seg=7'b1000000; end
  endcase
else begin y=3'b000; seg=7'b1000000; end
```

七.意见和建议等

老实说这次实验还是花了很大功夫, 上网找资料之类, 然后对于之前的知识掌握得不是很牢固, 也是花了很多时间在复习上. 不过老师有给几个例子, 慢慢学还是挺好的.

这次实验也是比较后面才开始做, 一些同学已经把 PDF 欠缺的问题都说了, 比如使能端为 0 时, 七段显示管怎么弄, 也省了很多时间.

做实验时出现错误不要慌, 要慢慢去寻找, 这样能节约很多的时间, 同时做实验要看清实验要求, 这样也会少花一些功夫.